INTERFACING SEEEDSTUDIO GROVE GPS WITH RASPBERRY PI ZERO

Schematic Diagram

Pi Zero pins:
- 7(GP2) → INT
- 10(RXD) → Tx
- 10(TXD) → Rx
- 11(GP3) → PPS
- 13(GP4) → EN
- VCC → VCC
- GND → GND

Seeedstudio Grove GPS